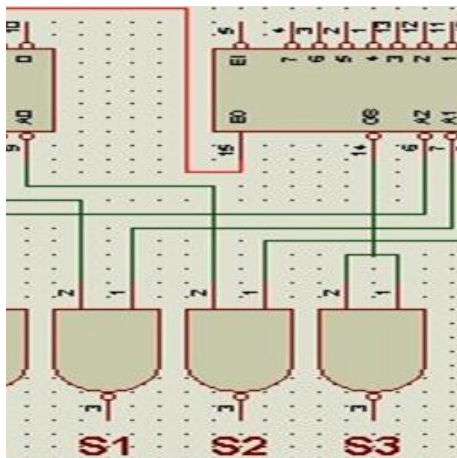


EJERCICIOS Tema 04

EJERCICIO_08




LÓGICA DIGITAL Y MICROPROGRAMABLE

Fernando Remiro

EJERCICIO 8

1. Utilizando papel y lápiz analiza el circuito de la figura y obtener la tabla de verdad del circuito
2. Dibuja el circuito utilizando el programa ISIS de Proteus y comprobar los datos obtenidos en el apartado anterior.

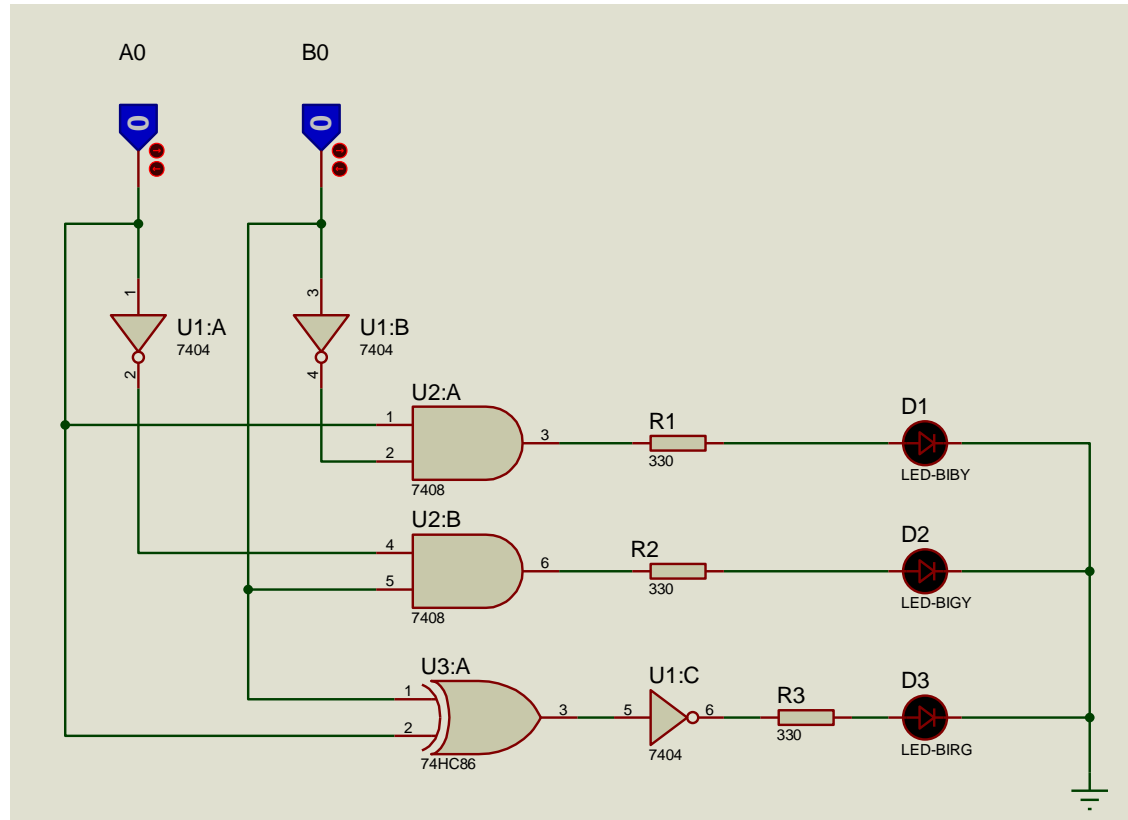

EJERCICIO 8

