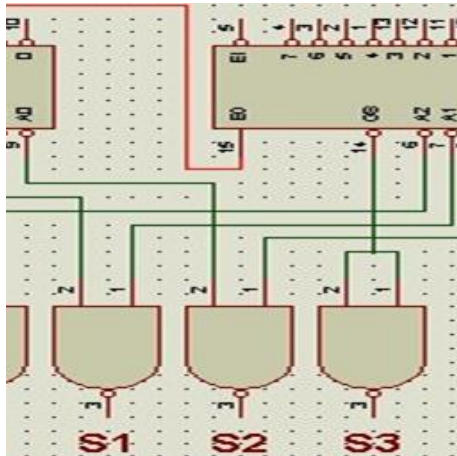


EJERCICIOS Tema 04

EJERCICIO_07



LÓGICA DIGITAL Y MICROPROGRAMABLE

Fernando Remiro



EJERCICIO 7

Construir en Isis los siguientes circuitos lógicos, con puertas de dos entradas como mucho y obtener su tabla de verdad de forma teórica y comprobar sobre el montaje que se cumple.

a) $F = (abc + \bar{a}c)d$

b) $F = [a + (\bar{b} + c)] \bar{d}$

c) $F = (b + \bar{c}) [\bar{a} + \bar{b} (c + \bar{d})]$