

PRACTICA 1. PLACA BOARD


LA PLACA BOARD

Estructura de la Placa Board


Modo de conexión

Ejemplos prácticos


Estructura de la Placa Board (I)

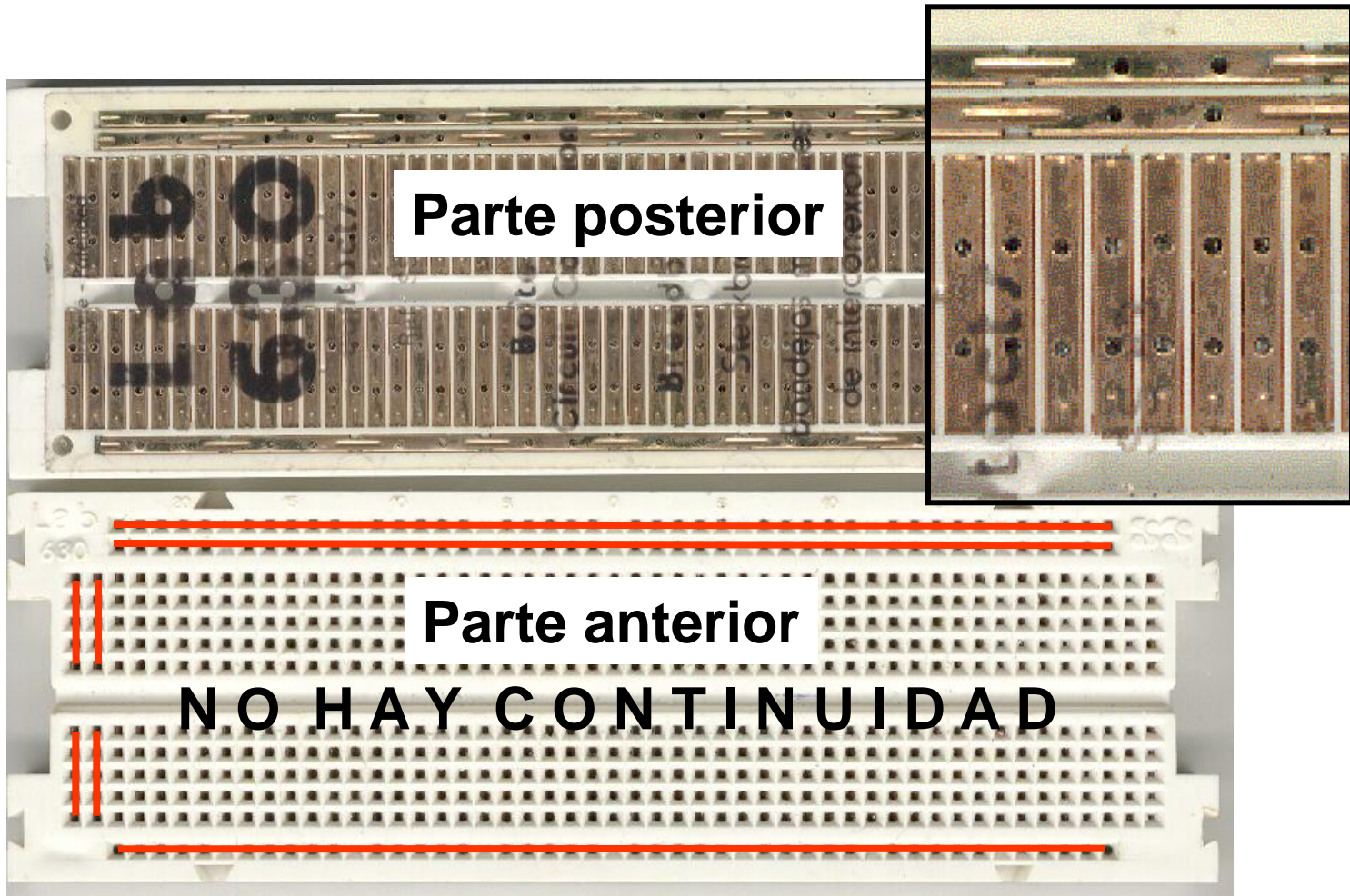

Estructura de la Placa Board (II)

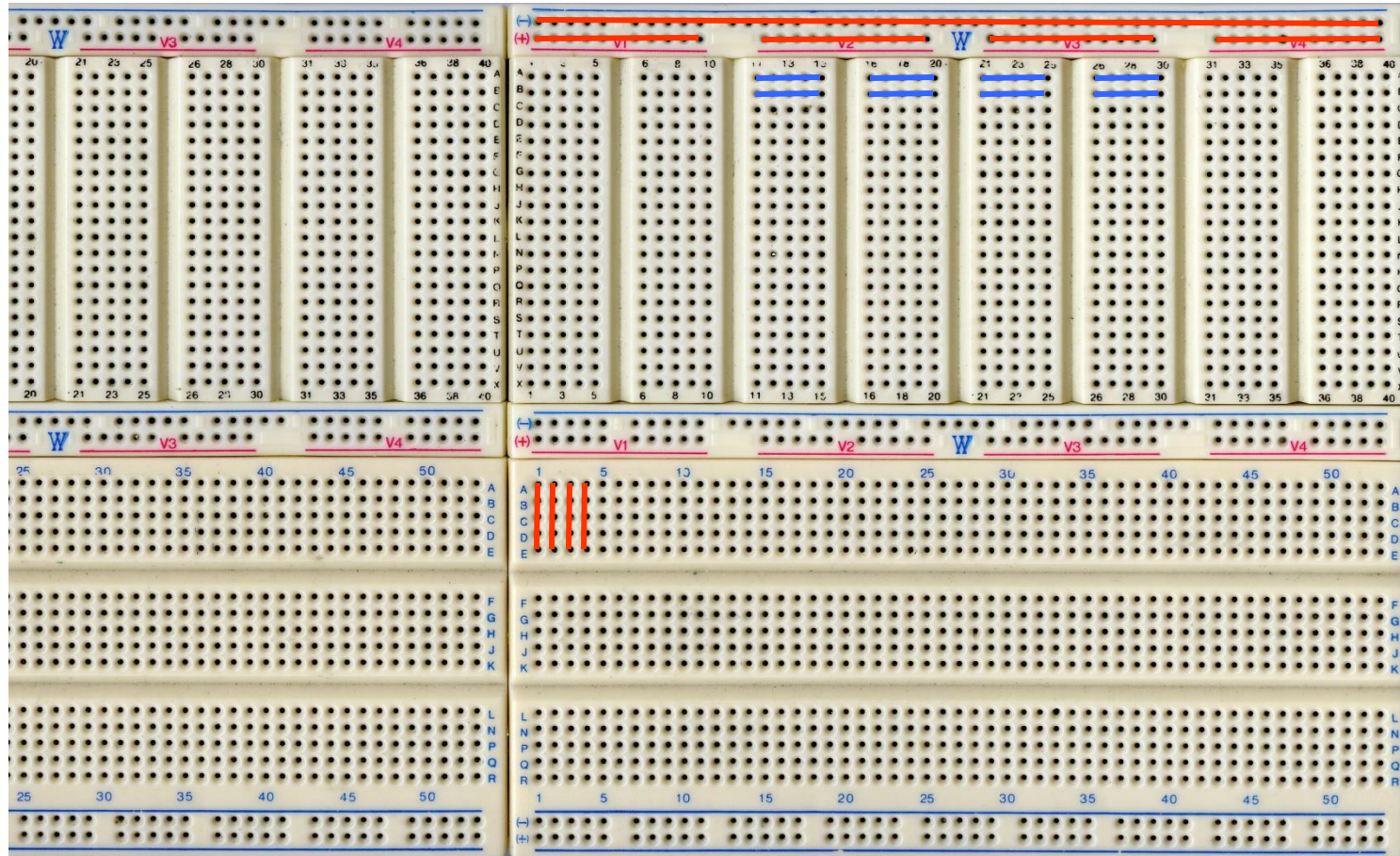


Estructura de la Placa Board (III)

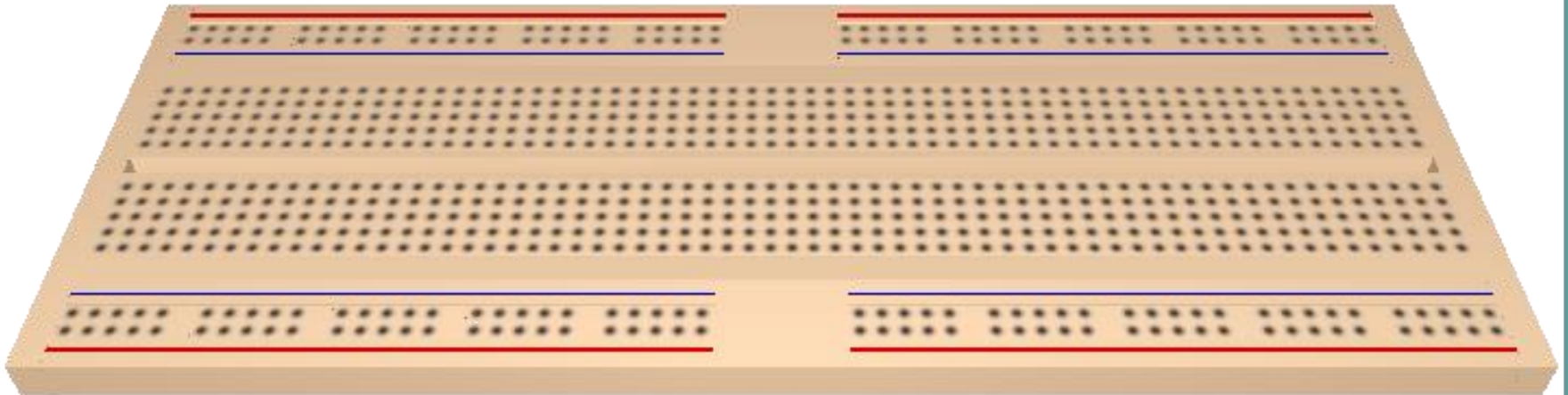

Modo de conexión

Al positivo de la F.A.

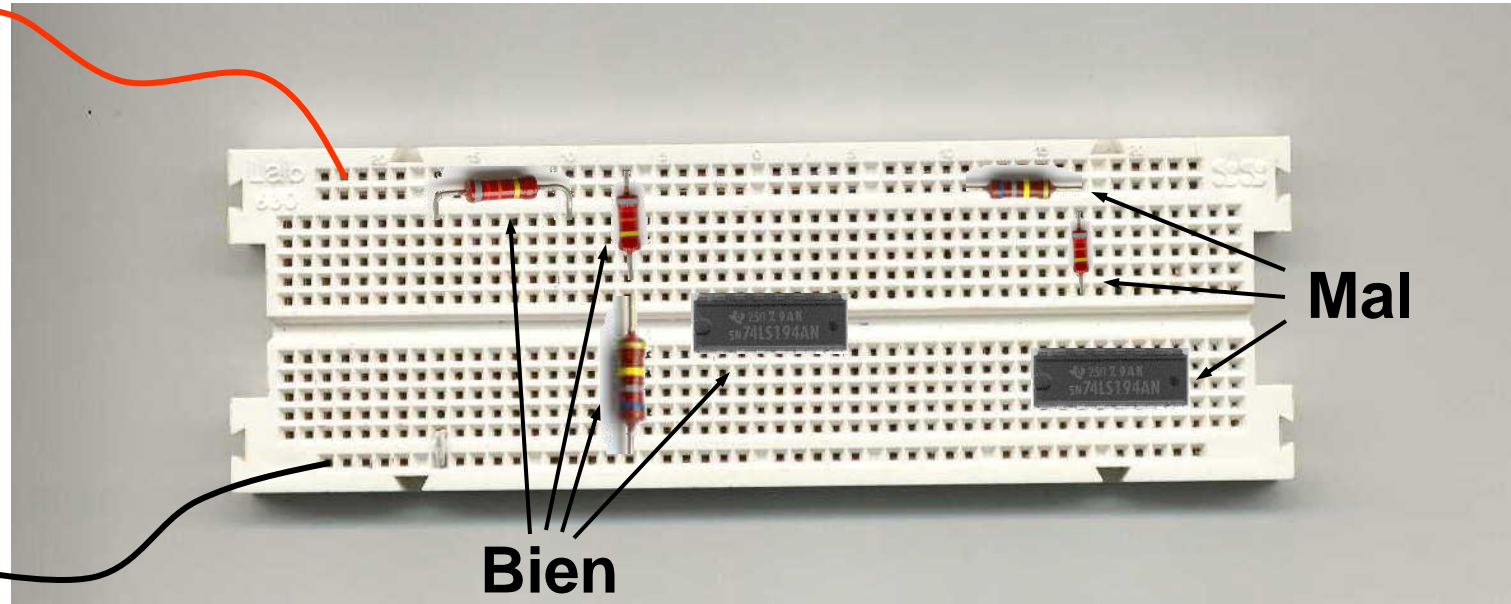


Mal

Bien

Al negativo de la F.A.

LA PLACA BOARD (I)

- Ejemplo práctico 1:


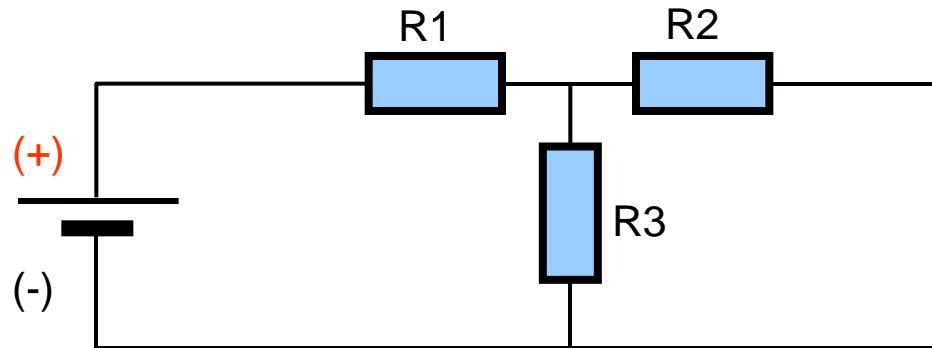


$R1 = 82\text{ K}\Omega$

$R2 = 82\text{ K}\Omega$

$R3 = 680\text{ K}\Omega$


LA PLACA BOARD (II)

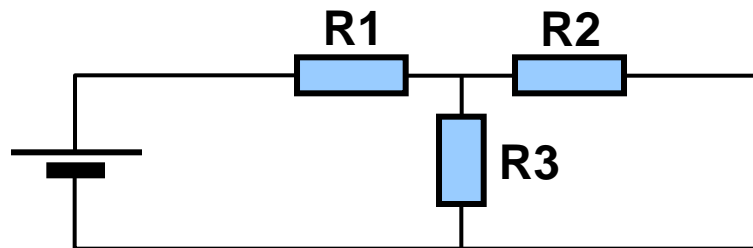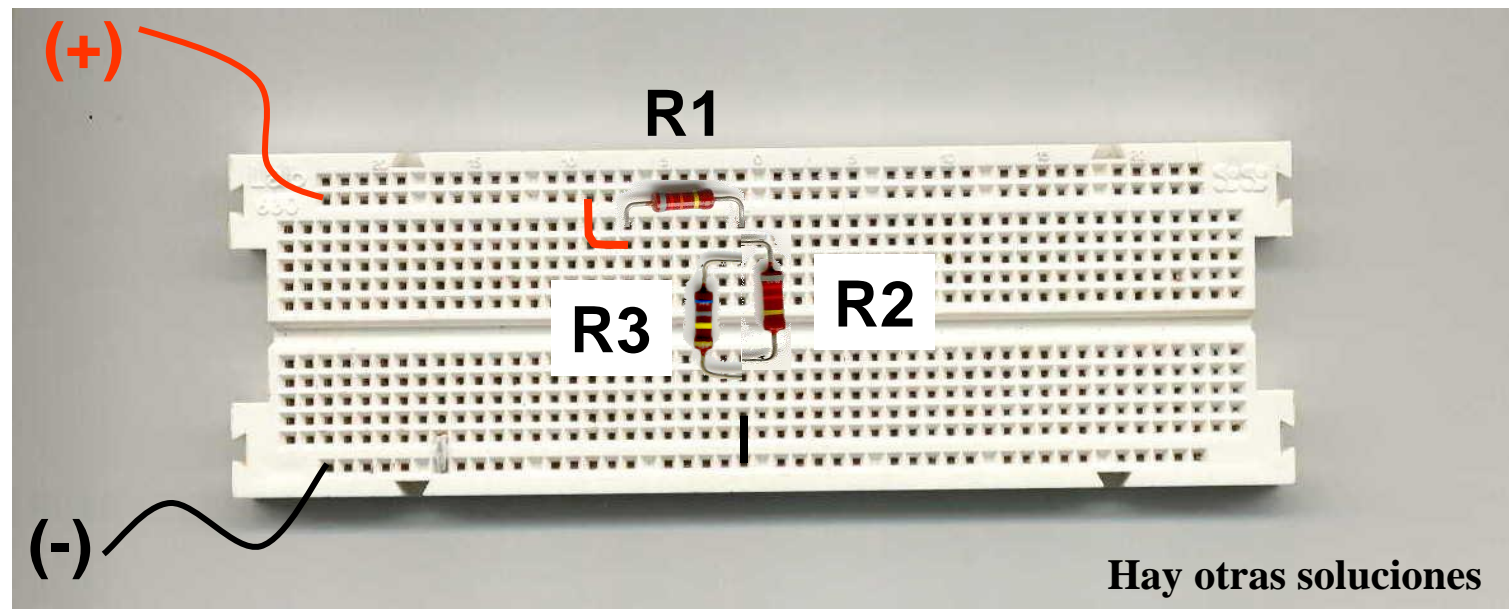


R1 = 82 KΩ
R2 = 82 KΩ
R3 = 680 KΩ

LA PLACA BOARD (III)

- Ejercicio práctico 2:

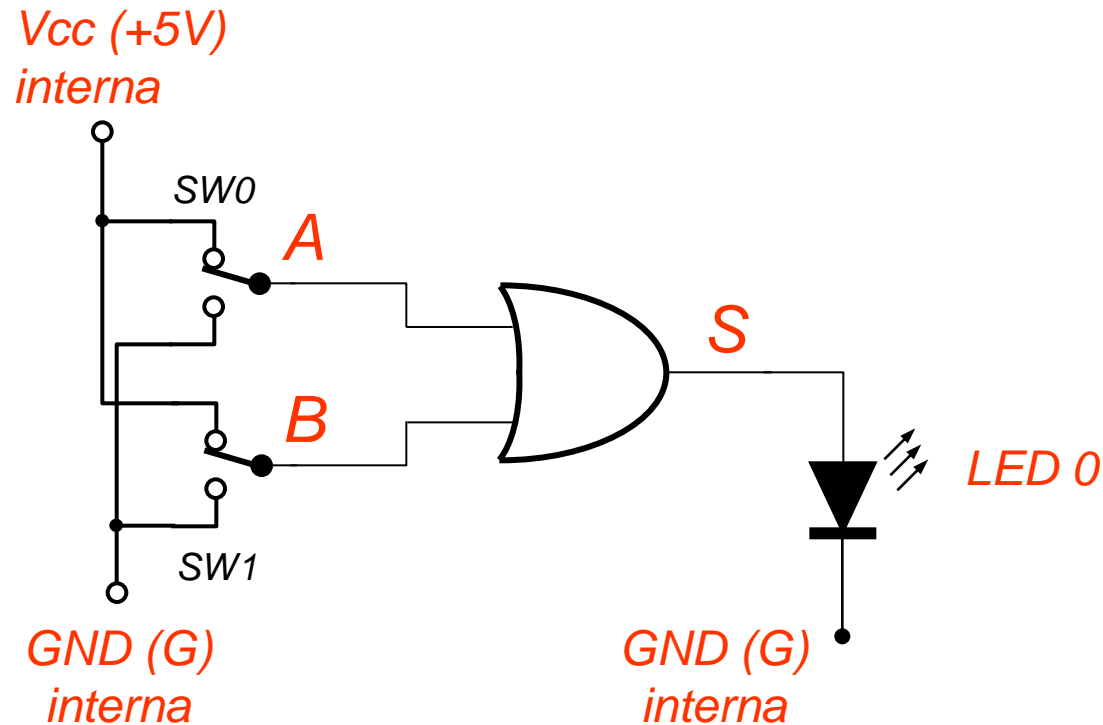

LA PLACA BOARD (IV)

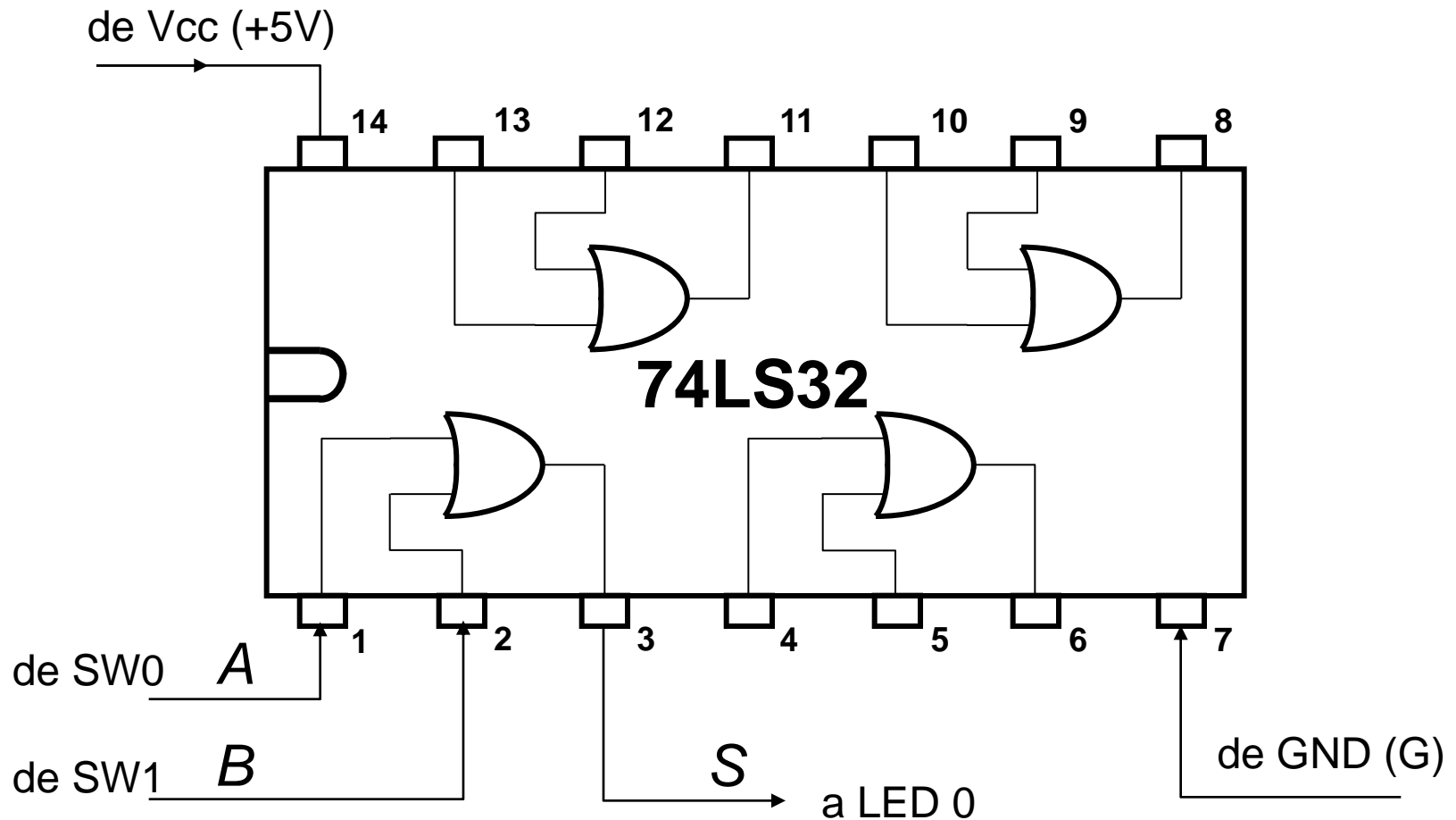

LA PLACA BOARD (V)

