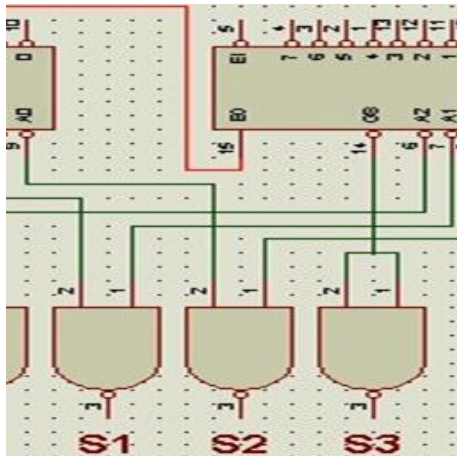


# EJERCICIOS Tema 04

## EJERCICIO\_04



**LÓGICA DIGITAL Y MICROPROGRAMABLE**

Salus Nieves



## EJERCICIO 4

---

En un proceso industrial con 8 estados diferentes, se desea que se active un ventilador de refrigeración en los estados 0, 2, 5 y 7. El número de estados es un código de tres bits en binario natural que suministra un ordenador de control.

Diseña el circuito de control del ventilador con puertas NAND de